

# **Obsah**

<b>1. Obvody CMOS .....</b>	<b>7</b>
1.1 Co je třeba vědět o CMOS.....	8
1.2 Zacházení s obvody CMOS .....	10
1.3 Základní vlastnosti obvodů CMOS .....	15
<b>2. Měření napětí a proudu v elektrických obvodech .....</b>	<b>19</b>
2.1 Měření napětí .....	19
2.2 Měření analogovým voltmetrem .....	23
2.3 Měření střídavých napětí analogovým voltmetrem .....	29
2.4 Měření proudu.....	33
2.5 Měření napětí a proudu digitálními multimetry.....	39
2.6 Analogová měřidla v dílenském zdroji.....	41
2.6.1 Jak zacházet s neznámým měřidlem.....	42
2.6.2 Měřicí systém ve funkci voltmetu .....	44
2.6.3 Měřicí systém zapojený jako ampérmetr.....	46
2.7 Digitální panelová měřidla.....	55
2.7.1 Panelové měřidlo s A/D převodníkem C520D .....	56
2.8 Přehled segmentovek .....	67
2.9 Panelové měřidlo s A/D převodníkem ICL7107 .....	74
2.10 Měření proudu digitálním měřidlem .....	84
2.10.1 Digitální ampérmetr s A/D převodníkem ICL7107 ..	85
2.10.2 Digitální ampérmetr s A/D převodníkem C520D.....	88
<b>3. Operační zesilovače.....</b>	<b>92</b>
3.1 Základní informace o operačním zesilovači .....	92
3.2 Současné operační zesilovače .....	94
3.3 Praktické seznámení s operačním zesilovačem .....	95
3.4 Základní vlastnosti operačního zesilovače.....	103
3.5 Invertující zesilovač .....	106
3.6 Sumační (součtový) zesilovač .....	112
3.7 Neinvertující zesilovač.....	116

3.8	Diferenční (rozdílový) zesilovač.....	117
3.9	Operační zesilovač bez zpětné vazby .....	118
3.10	Schmittův klopný obvod s operačním zesilovačem .....	120
3.11	Integrátor a generátor funkcí.....	122
3.12	Lineární ohmmetr .....	126
3.12.1	Lineární ohmmetr s operačním zesilovačem.....	127
3.12.2	Lineární ohmmetr s operačními zesilovači FET .....	133
3.13.	Stejnosměrný a střídavý milivoltmetr .....	136
3.13.1	Vlastní stavba milivoltmetru .....	141
3.13.2	Kmitočtová závislost vstupní části milivoltmetru ..	146
3.14	Měření proudu operačním zesilovačem .....	147
3.15	Základní pojmy a parametry u operačních zesilovačů .....	149
3.16	Další operační zesilovače .....	151
3.17	Napájení operačního zesilovače z nesouměrného zdroje ..	154
3.18	Zvětšení výstupního proudu operačního zesilovače .....	156
3.19	Výkonové operační zesilovače.....	157
<b>4.</b>	<b>Univerzální integrovaný obvod 555.....</b>	<b>162</b>
4.1	Vlastnosti integrovaného obvodu 555 .....	163
4.2	Hlavní části integrovaného obvodu 555.....	164
4.3	Základní druhy činností integrovaného obvodu 555 .....	168
4.4	Ověření základních činností obvodu 555 .....	175
4.5	Složitější zapojení s 555 .....	182
<b>5.</b>	<b>Poplašné a zabezpečovací systémy.....</b>	<b>192</b>
5.1	Poplašné zařízení „ALARM 1“.....	198
5.2	Poplašné zařízení „ALARM 2“.....	200
5.2.1	Druhá část poplašného zařízení „ALARM 2“ .....	215
5.3	Poplašný systém do budovy - „ALARM 3“ .....	219
5.4	Poplašný systém „ALARM 4“ .....	232