

# Obsah

<b>Úvod .....</b>	<b>7</b>
<b>1.0 Domácí zvonky .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1 Tradiční zvonky – bzučáky .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2 Elektronické zvonky – nahraď tradičních zvonků ..</b>	<b>16</b>
1.2.1 Generátor s jedním tónem .....	17
1.2.2 Vyzváněcí signál s dvěma frekvencemi .....	18
1.2.3 Vyzváněcí tón s třemi kmitočty .....	20
1.2.4 Elektronický gong se dvěma tóny .....	21
1.2.5 Elektronický gong se třemi tóny .....	24
1.2.6 Melodické generátory s jednou melodií .....	26
1.2.7 Melodické obvody s více melodiemi .....	28
1.2.8 Nemelodické (efektové) generátory .....	29
<b>1.3 Elektrické zdroje pro zvonky a telefony .....</b>	<b>38</b>
1.3.1 Galvanické suché články .....	38
1.3.2 Ostatní primární články .....	41
1.3.3 Akumulátory .....	42
1.3.4 Sítové zdroje .....	56
<b>1.4 Způsoby spínání obvodů s elektronickými zvonky ...</b>	<b>63</b>
1.4.1 Spínání napětí k melodickému obvodu zvonkovým tlačítkem .....	63
1.4.2 Spínání časovačem .....	75
1.4.3 Melodické generátory připojené k napětí .....	77
1.4.4 Spínání napětí ze společného zvonkového rozvodu – pro melodické a nemelodické generátory .....	78
1.4.5 Spínání melodických obvodů prostřednictvím jednotlivých pinů .....	87
<b>1.5 Zesilovače .....</b>	<b>89</b>
<b>1.6 Elektroakustické měniče .....</b>	<b>96</b>
<b>1.7 Zvonková tlačítka a vedení ke zvonkům .....</b>	<b>103</b>

<b>2.0 Domácí telefony .....</b>	<b>120</b>
2.1 Z historie telefonů .....	120
2.2 Domácí telefonní přístroje .....	129
2.3 Domácí telefony bez síťového zdroje .....	136
2.4 Komunikace domácích telefonů se vstupním panelem .....	148
2.4.1 Domácí dorozumívací zařízení z produkce TESLA Stropkov .....	148
2.4.2 Domácí dorozumívací zařízení z produkce BPT .....	160
2.4.3 Komunikační systém s dvěma vodiči .....	166
2.5 Vstupní panel v odlišné funkci – ve vnitřní bytové instalaci.....	167
<b>3.0 Oboustranný hlasitý telefon – interkom .....</b>	<b>174</b>
3.1 Hlavní díly interkomu .....	174
3.2 Integrované zesilovače .....	176
3.2.1 Integrovaný zesilovač MBA915 .....	177
3.2.2 Integrovaný zesilovač LM386 .....	181
3.2.3 Integrovaný zesilovač TDA2822M .....	183
3.3 Druhy interkomů a jejich zapojení .....	189
3.3.1 Jedna stanice s přepínáním reproduktorů .....	189
3.3.2 Dvě aktivní stanice s přepínáním reproduktorů .....	192
3.3.3 Stanice s mikrofonem a melodickým vyzváněcím signálem .....	193
3.3.4 Duplexní zapojení interkomu .....	199
3.3.5 Interkom na zvonkovém vedení .....	202
<b>Doporučená literatura: .....</b>	<b>207</b>